

CLASSE 3 OPE

Dovendo entrare nel vivo della progettazione degli schemi elettrici è importante rinforzare i seguenti argomenti:

- Quali sono i tre tipi di protezione di un avviamento motore e scelta dei componenti con l'apposita tabella
- Disegno con simbologia corretta delle tre tipologie, sia in versione unifilare che multifilare
- Dimensionamento fusibili a monte / valle del trasformatore per circuiti ausiliari
- Ripassare le regole fondamentali per eseguire uno schema funzionale
- Provare a progettare un circuito funzionale MARCIA-ARRESTO di un motore senza guardare il quaderno

Gli appunti da utilizzare per quanto sopra sono quelli scritti durante le lezioni.

Buon lavoro